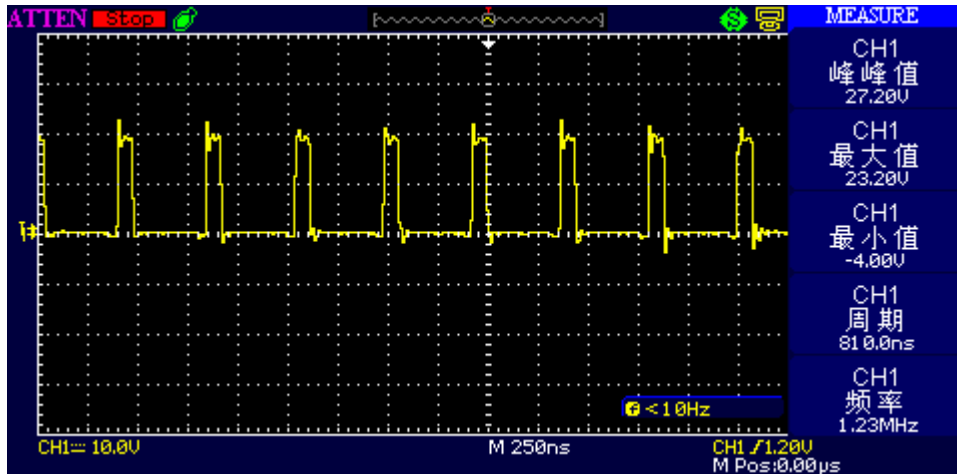



【示波器检修笔记本待机电路 PWM 的波形图】

PWM 电路电感前端波形：（电压 10v 每格，时基 250ns，触发方式单次触发，上升沿）




PWM 后端电感波形（电压设置根据被测点的电压适当调整，时基设置 5ms，触发方式单次触发，上升沿）


5V 建立到稳定后的输出电压

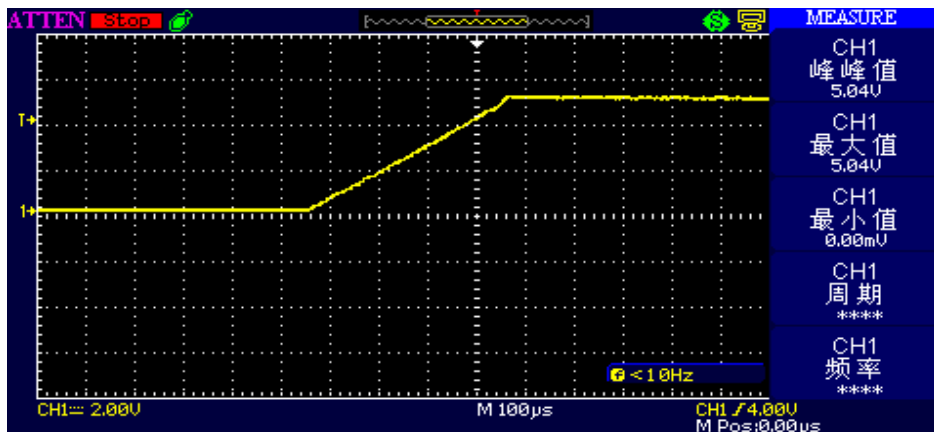


3V 建立到稳定后的输出电压

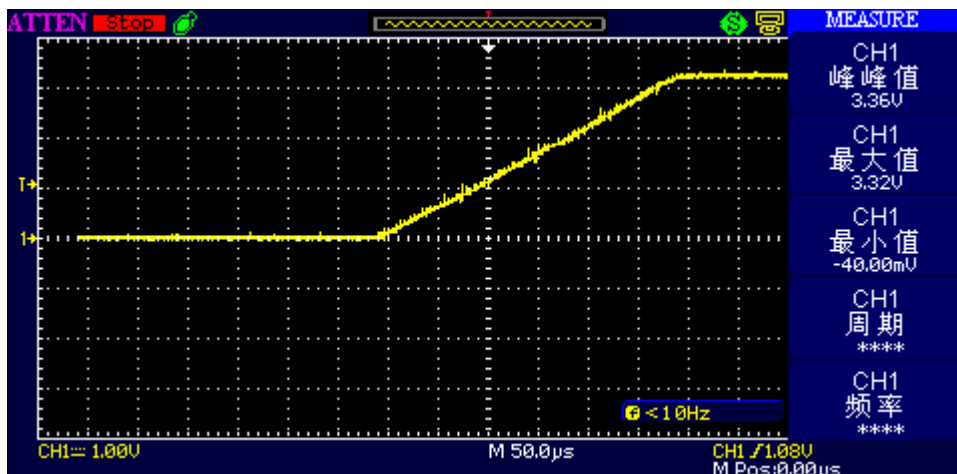


未拆除 5v 和 3v 上管所测的基极波形

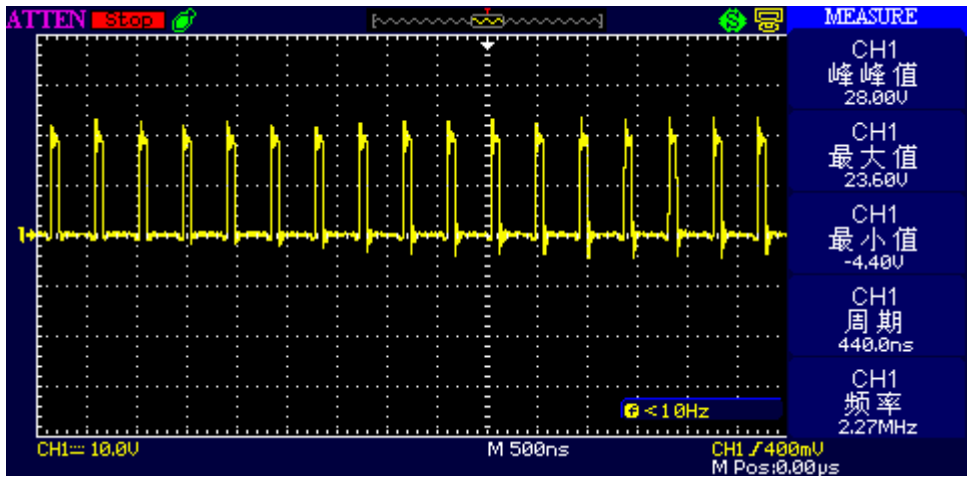

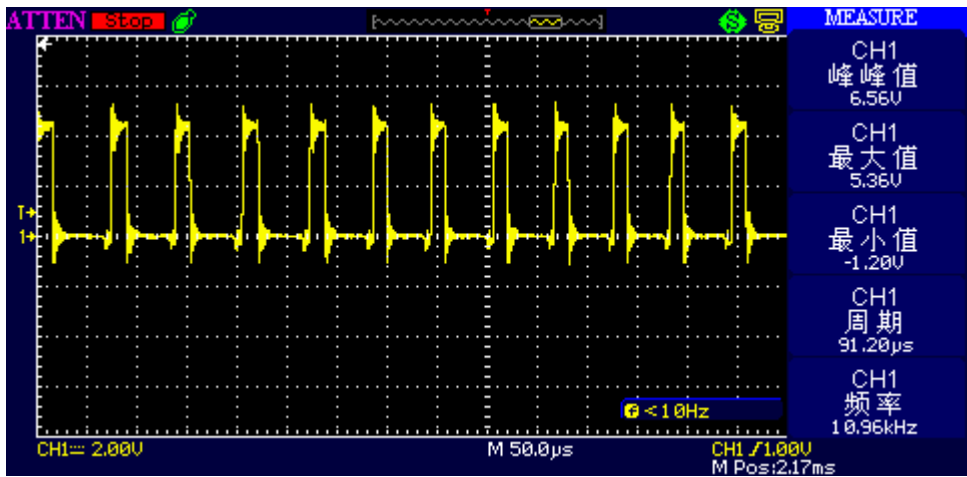
拆除 5v 上管所测得的基极的波形（电压 2v 每格，时基 50us，触发方式单次触发，上升沿）




拆除 3V 上所测试的 G 极波形

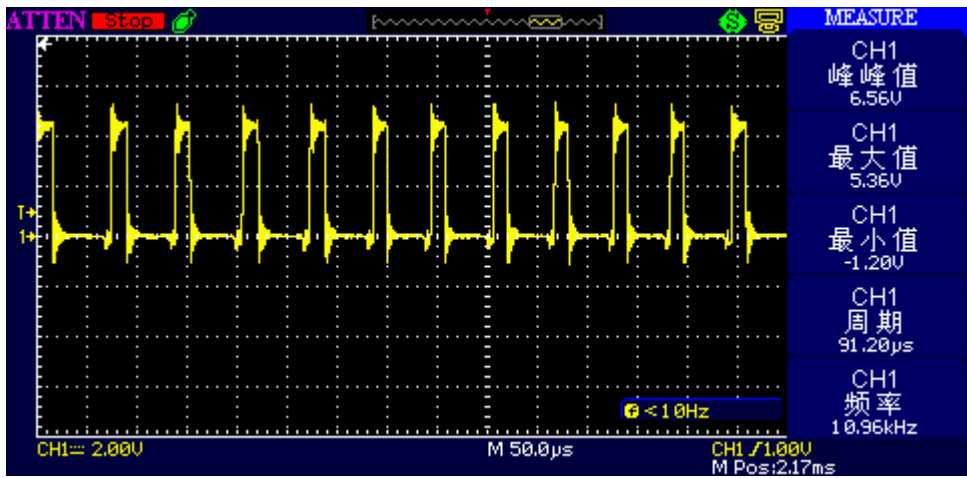


3v 过压保护电感后端的波形图

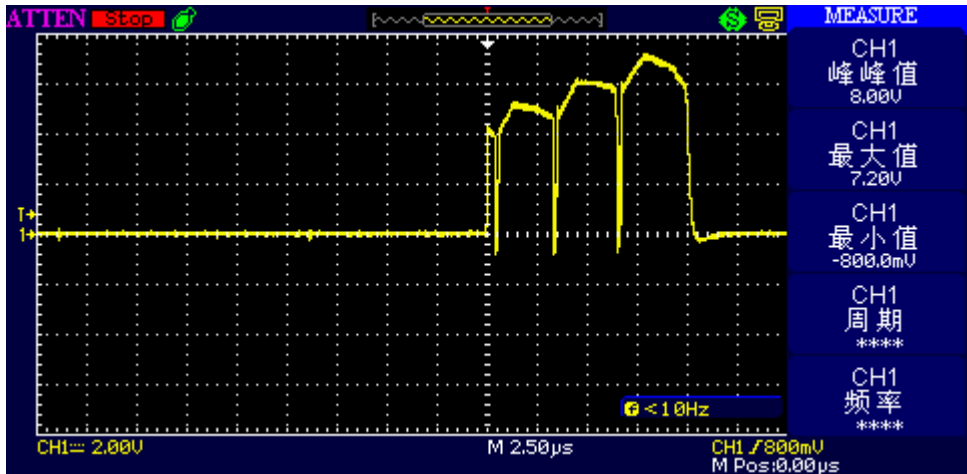

3v 过压保护 5v 电感后端波形

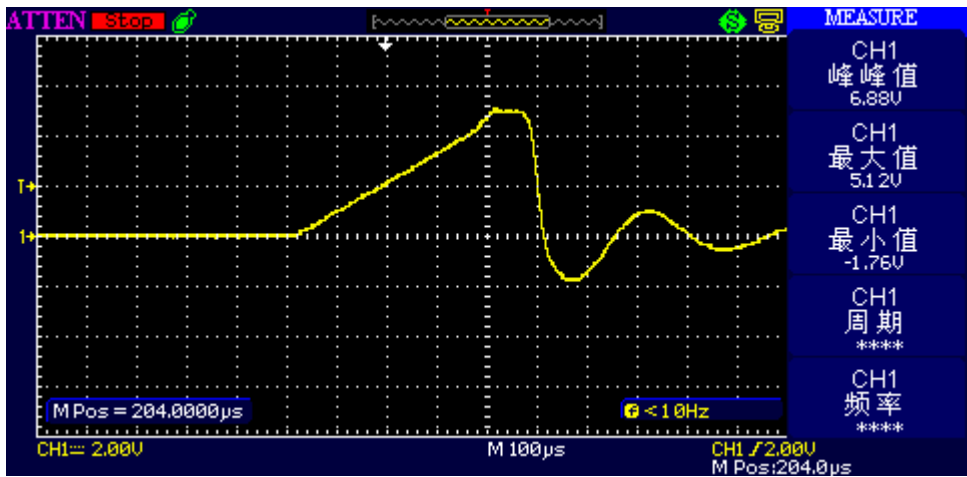


欠压超时保护上管 G 极波形

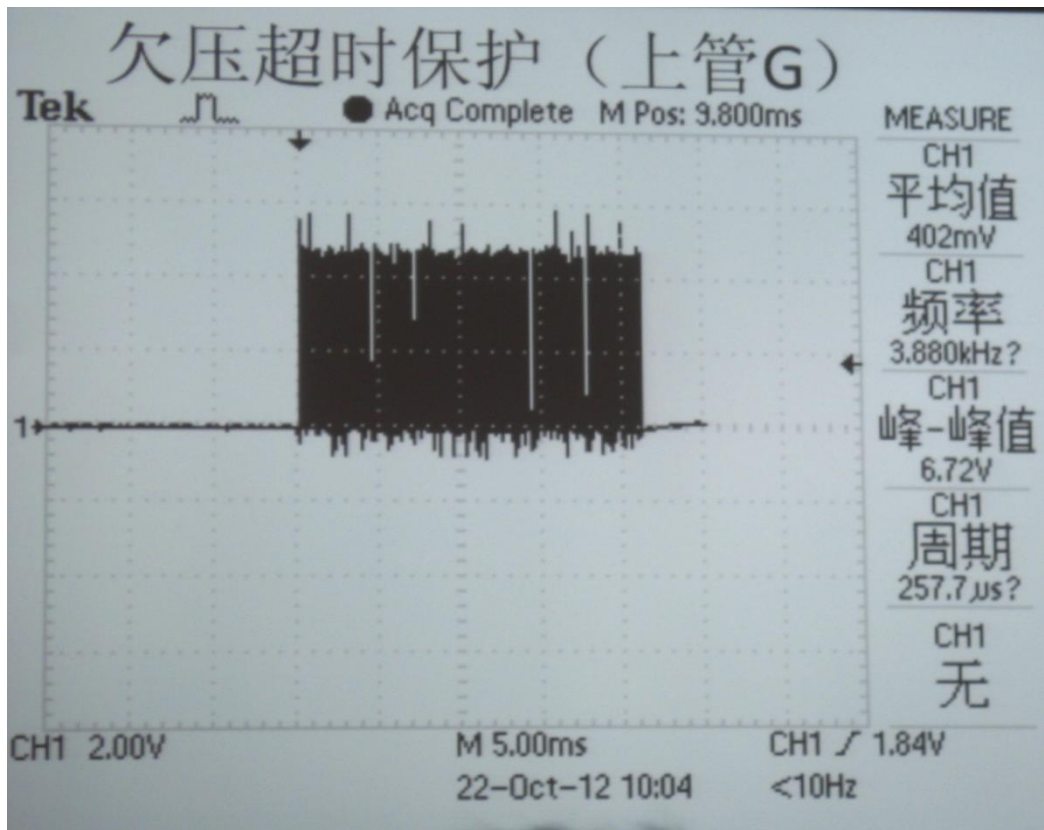


3v 欠压保护波形

3v欠压超时保护（5v电感后端）

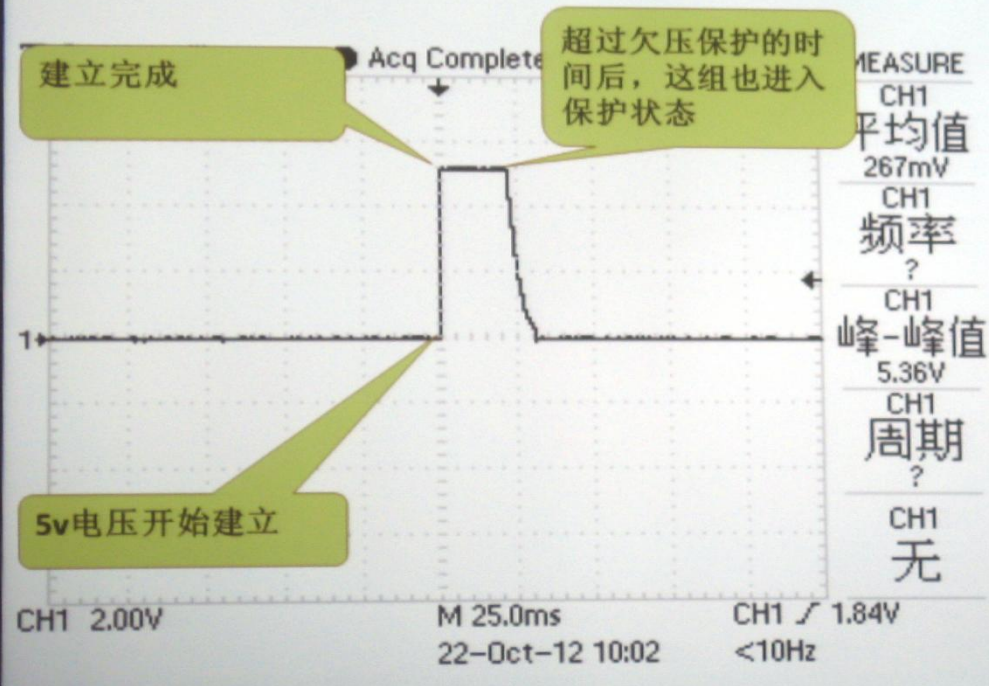

3v 超压保护电感后端波形

3.3v超压保护（3v电感后端）

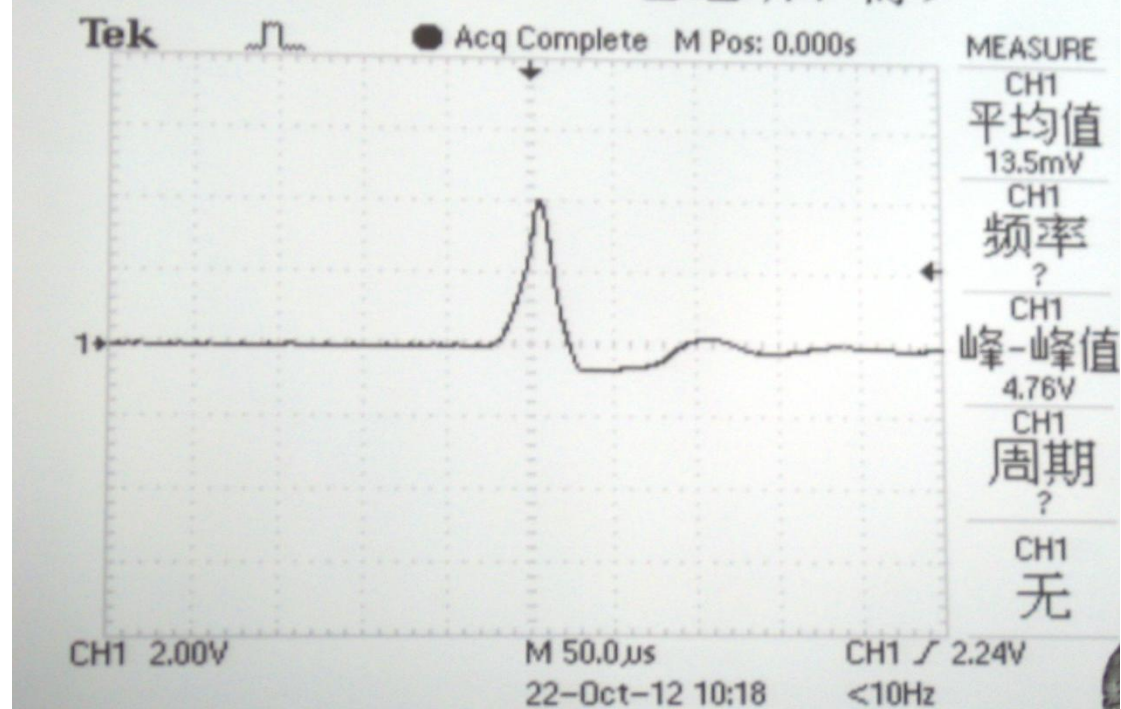

3v过压保护 (5v电感后端)

